
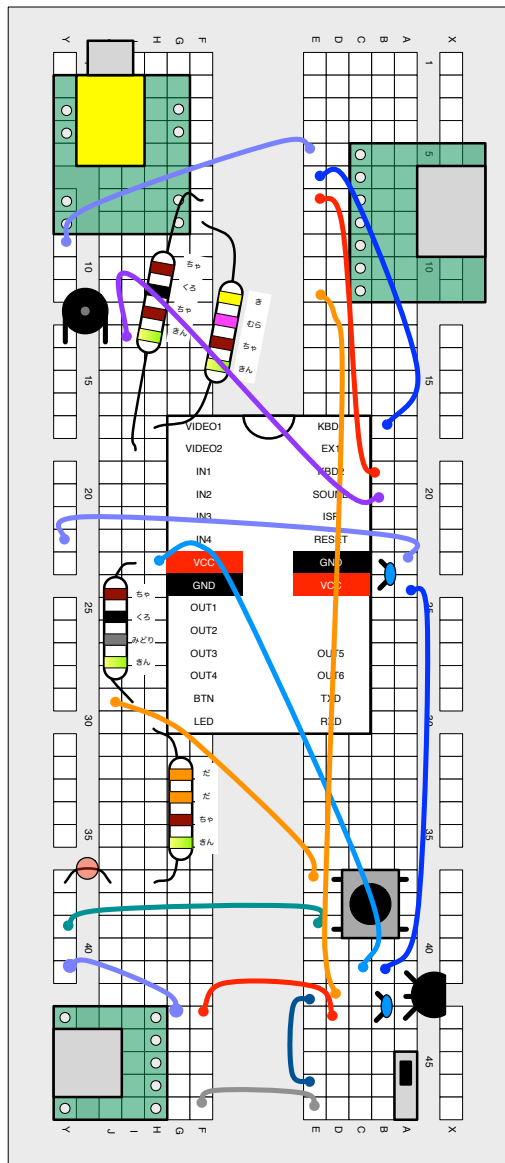



イチゴ ジャム はいせん でんき なが
IchigoJamの配線と電気の流れ

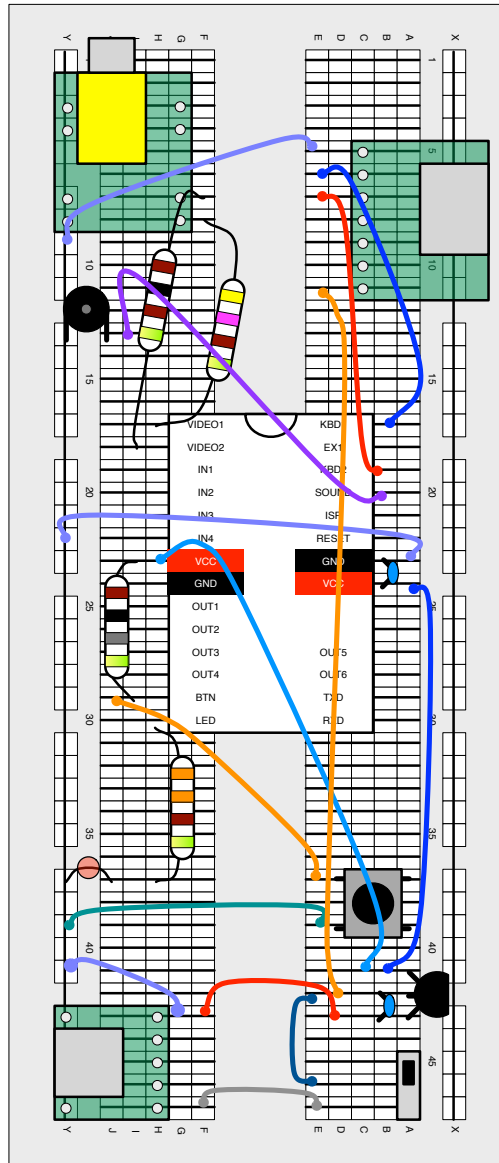

はいせんず
配線図 その1



はいせんず
配線図 その2
ないぶ はいせん
 (ブレッドボード内部の配線いり)

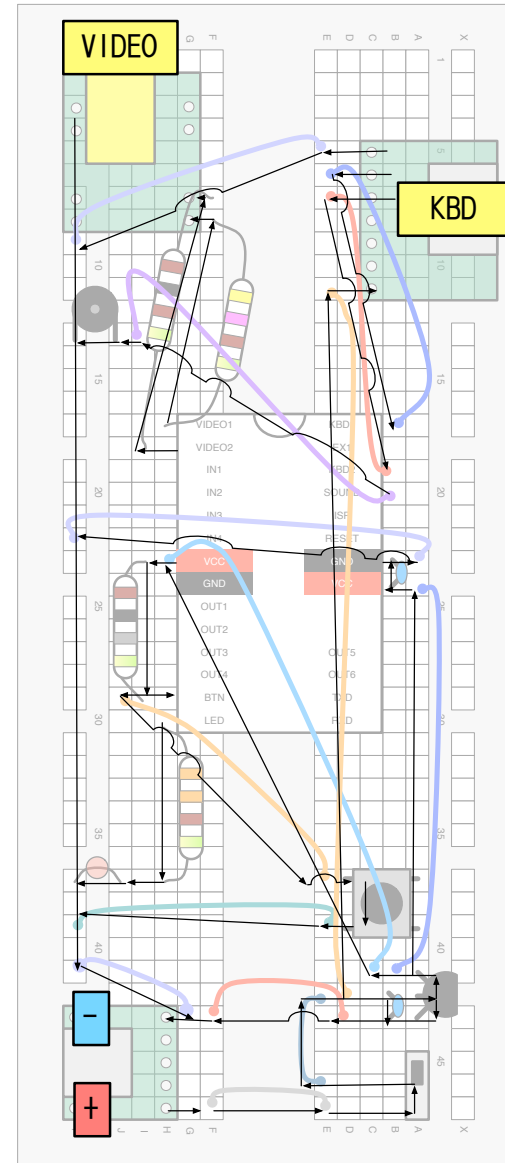

でんき なが
電気の流れ